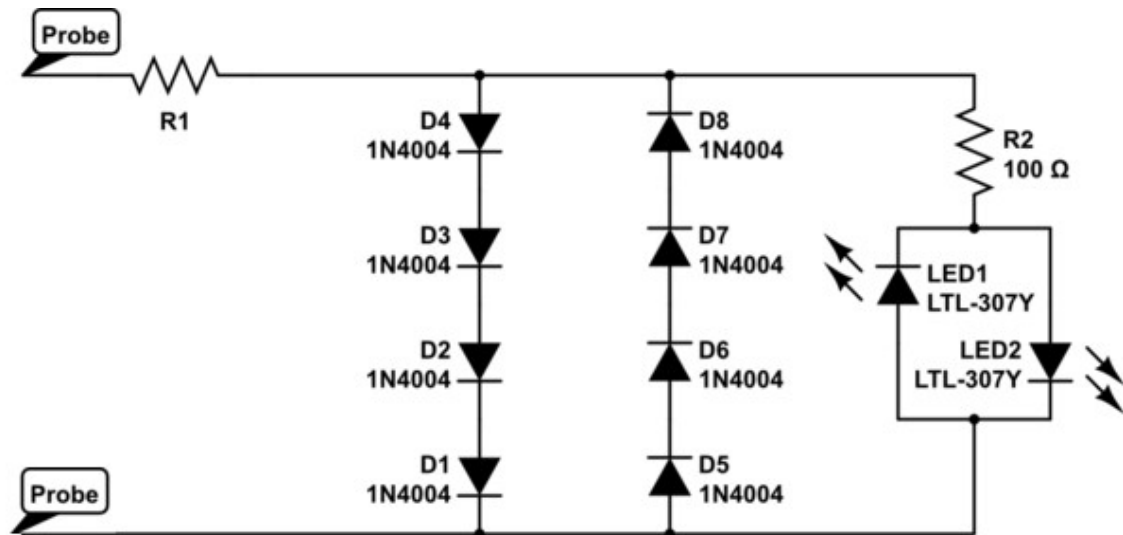


DESCARREGADOR DE CAPACITORES



D1-D8 - Pode ser qualquer 1N400x para X=1-7 ou equivalente; eles existem para fornecer um grampo de tensão através dos LEDs indicadores;

LED1-2 - Pode ser praticamente qualquer LED sem resistor interno;

R1 - Deve ter valores diferentes dependendo do que você está descarregando; Os valores recomendados são:

2kΩ 15W (tensão "baixa" (400V), alta capacitância (1000μF), Ex.: Fontes de alimentação, etc.

100kΩ 15W (alta tensão (5kV), baixa capacitância (2μF), Ex.: Microondas.

1MΩ 10W (tensão extremamente alta (50kV), capacitância extremamente baixa (2nF). Ex.: ânodos CRT;

R2 - Limita a corrente para LED1 e LED2 e, portanto, pode ser substituído por qualquer um que tenha um valor apropriado para alimentação dos LEDs.